

Přehled vstupních, linkových, výstupních a síťových transformátorů, používaných v československé komerční i profesionální elektronice

Tesla Elektroakustika Bratislava :

5AN670 09	1:8,75 vstupní mikrofonní pro EF86, vstupní jednotka 5AP860 08, dvojité hranatý kryt
5AN670 11	1:1 vstupní linkový 1,55V, spec. odpružený hranatý kryt, piny do DPS
5AN670 47	2:1+1 vstupní linkový 1,55V, dva el. shodné, oddělené sekundáry, jednotka EZW045, kryt vejce
5AN670 48	1:1,3 výstupní linkový výkonový 1,55V/200Ω, kryt vejce
5AN670 68	16:1 vstupní linkový pro kontrol. poslech a měření 100V linek, jádro EI10, spec. trojitý kryt
5AN670 71	1:1 vstupní linkový 1,55V, univerzální linkové použití, kryt vejce
5AN670 80	1:5 vstupní mikrofonní, pult EPP102, jednotka EJM541, kryt vejce
5AN670 83	12:1 vstupní linkový 1,55V, pult EPP102, jednotky ELE211, EMG001, kryt vejce, vstup stín. kablík
5AN670 85	1:1 vstupní linkový 1,55V univerzální, jednotka EIL165, kryt vejce
5AN670 86	1:1 vstupní linkový 1,55V, kryt vejce
5AN670 95	1:2,7 vstupní mikrofonní, jednotka EVK326, spec. odpružený hranatý kryt, piny do DPS
5AN670 99	1:1 vstupní linkový, vývody vodiči, spec. hranatý stínící kryt
5AN671 02	1:3 vstupní linkový 1,55V, hranatý kryt do DPS, EZL125
5AN671 06	1:2,7 vstupní mikrofonní, spec. dvojité odpružený kryt, piny do DPS
5AN673 21	15:1 výstupní 1,55V pro kaskodu ECC84, předzesilovač typ C, jednotka 5AP860 08
5AN673 31	15:1 výstupní 1,55V pro kaskodu ECC84, univerzální zesilovač typ F, jednotka 5AP860 12
5AN673 33	12:1 výstupní pro 2xEL34/15Ω/30W, studiový odposlechový zesilovač 5AP840 13 a zesilovač V42
5AN673 75	1:1,7 výstupní 1,55V pro linkový zesilovač EZL440 /starší Ge provedení/, jádro M12
5AN673 82	2,1:1+1 výstupní 1,55V pro linkový zesilovač EZL443 /nejnovější provedení/, jádro M12
5AN673 85	2+2+1:1 výstupní linkový 1,55V, pult EPP102, jednotky EPE401, EJV441, kazeta EZL444, jádro M12
5AN673 99	1:3 výstupní pro linkové úrovně 1,55V/200Ω, EZD765, jádro M12
5AN674 03	1:2 výstupní pro spec. výkonový link. zesilovač EZL125, +6dBu až +18dBu/200Ω, jádro M20 s krytem
5AN674 06	1:3 výstupní linkový pro 1,55V/200Ω, pomocná zv. vinutí, jádro M12
5AN674 07	1:2 výstupní linkový pro 1,55V, pomocná zv. vinutí, jádro M12 ve stínícím krytu
5AN674 09	1:1,2 výstupní linkový pro 1,55V, pomocná zv. vinutí, jádro EI10 ve stínícím krytu
5AN674 10	1:1,6 výstupní linkový pro 1,55V, pomocná zv. vinutí, jádro M12 ve stínícím krytu
5AN674 13	1:2 výstupní linkový pro 1,55V/200Ω, jádro M12 v krytu
5AN650 55	1:4 vstupní mikrofonní, max. -10dBu, vyveden střed primáru i sekundáru /EJU353, 363/, kryt nižší vejce
5AN657 55	1:2+2 převodní, pult EPP102, indikátor. jednotka EIS301 pro ručk. indikátory, EI10 nestíněný
5AN661 04	Síťový pro vestavný elektronkový poslechový 30W zesilovač V42 – ČRo
5AN661 19	Síťový pro 30W jednotku 5AP840 13, kinozesilovač AKZ311 – VM
5AN661 59	Síťový pro mixážní pult EPP102, jednotka ENS062, jádro C, stínící kryt, 220/33V/20VA

Poznámka : Transformátory různých mechanických provedení, často elektricky zcela shodné, určené pro speciální profesionální aplikace ve výrobcích Tesly Elektroakustika Bratislava, byly v části výroby značeny osmimístným číselným kódem, například : 506 670 47 je transformátor, později značený jako 5AN670 47.

Tesla Vráble :

3AN670 04	1:3 vstupní univerzální do +3dBu, vyvedený střed primáru, kryt khaki vejce
3AN670 05	1:3 vstupní mikrofonní, s opač. převodem používán i na link. vstupech pro RPD, kryt vejce
3AN670 07	1:1 vstupní linkový 1,55V, používán v RÚ i na mikrofonních vstupech, kryt vejce
3AN670 66	1,5:1 vstupní linkový 1,55V, pro výk. stojany s pouze paralelním chodem /tl. vinutí/, kryt vejce
3AN673 31	1:1,5 výstupní linkový pro 1,55V/200Ω, jádro M12, precizní provedení s plechy 0,18mm
3AN674 00	1,5:1 výstupní linkový pro 1,55V/200ohm, jádro M12, precizní provedení s plechy 0,18mm
3AN674 01	4,5:1 výstupní reprodukt. autotrafo pro odposlech. zesilovač AUA120, AUR120, AUB120, M12
3AN674 04	1:1,5 výstupní linkový pro 1,55V/200Ω, páj. očka, jádro EI10 s armaturou, AZL100, AZL101
3AN674 08	1:1 výstupní linkový pro 1,55V/200Ω, drát. vývody do DPS, odb. 1/3, jádro EI10 s armaturou
3AN674 09	1:1 výstupní oddělovací 1V/1kΩ pro ASO601, páj. očka, mont. na šasi, jádro EI10 s armaturou
3AN674 10	1:1 výstupní oddělovací pro 1V/1kΩ, páj. očka, mont. na šasi, jádro EI10 s armaturou
3AN674 11	2:1 výstupní oddělovací pro 1V/1kΩ, odb. 1/3, páj.očka, mont. na šasi, jádro EI10 s armaturou
3AN674 14	1:1,2 výstupní linkový a oddělovací pro 1,55V/1kΩ, páj. očka, jádro EI10 s armaturou

3AN674 16	převodní 100V/4Ω 50VA vestavný do reprosoustav
3AN656 00	35:1 převodní měřicí a odposlechový ze 100V linek RÚ
3AN656 01	35:1 převodní měřicí a odposlechový ze 100V linek RÚ
3AN656 03	35:1 převodní měřicí a odposlechový ze 100V linek RÚ
3AN657 04	35:1 převodní měřicí a odposlechový ze 100V linek RÚ
3AN657 06	40:1 převodní měřicí a odposlechový ze 100V linek RÚ

Tesla Valašské Meziříčí :

ATM101	1:25 mikrofonní trafo /hrníček s pertinaxem/ do AMD101, AMD102, AMD104, ATM103, společná GND
ATM103	1:25 mikrofonní trafo ATM101 v krabici z bílého termosetu, vstupní DIN třípólová zásuvka pro asym. mikrofon 200Ω /délka kabelu mikrofonu až 100m/, výstupní kablík délky 1m s nízkou kapacitou, opatřený DIN třípólovou vidlicí, někdy starším typem třípólové šroubovací mikrofonní vidlice 510131 pro starší typy elektronkových zesilovačů a ústředn s vysokoimpedančními vstupy.
510306	1:35 mikrofonní transformátor 200Ω/50kΩ, jako příslušenství k dynamickému mikrofonu "vajičku" Tesla 516450, ale i jiným dynamickým typům s nízkou impedancí, které měly být připojovány k mikrofonním vstupům elektronk. zesilovačů s vysokou impedancí. Je konstruován i zapojen jako oddělovací – symetrizační, má zcela oddělen nízkohomový primár. Výstup vysokoimpedančního sekundáru lze připojit k zesilovači či ústředně symetricky i nesymetricky. Kostra krabice, plechy EE transformátoru a kontakty "zem" přírubové zásuvky i vidlice jsou uvnitř krabice z výroby spojeny. Tím je zajištěno, že při převodu impedancí či symetrizaci vedení bude krabice, plášť mikrofonu, plášť konektorů i mikrofonní stojan /se spojkou 510105/ vždy spolehlivě spojeny stíněním výstupního kabelu s kóstrou vždy uzemněného zesilovače či ústředny. Podle zapojovací normy třípólových zásuvek/vidlic Tesla řady 510 má být stínění kabelu připojeno výhradně k příslušnému kolíku se značkou "zem". Kolík č. 2 slouží při symetrickém i asymetrickém vedení vždy k připojení "živého" vodiče, kolík č. 1 pak slouží při plně symetrickém vedení jako zpětný živý vodič. Při asymetrickém vedení nemá být kolík č. 1 nezapojen, ale spojen s kolíkem "zem". Tak je vždy zajištěna plná kompatibilita symetrických i asymetrických kabelů, vstupů i výstupů a nemůže dojít k přefázování.

Tesla Kolín :

CN157 38	1:1 Translátor pro telekomunikace a DR, jádro M12/0,17, používaný také jako nízkimpedanční izolační a symetrizační trafo pro rozhlasové modulační linky 1,55V – 3,1V. 4 samostatná vinutí, možnost středu vinutí /fantom/, nebo sym. odbočení signálu, nastavitelný převod 1:4 až 4:1 /150:600:150Ω/. Do vnitřního prostředí bez elmg. rušení 50Hz.
CN157 25	1:2 Translátor/transformátor pro telekomunikace a DR
K36E42694	1:1 Translátor velký pro telekomunikace, toroidní jádro, používaný i jako nízkimpedanční izolační a symetrizační trafo pro rozhlasové modulační linky 1,55V – 6,2V. 4 samostatná vinutí, možnost středu vinutí /fantom/, nebo sym. odbočení signálu, nastavitelný převod 1:4 až 4:1 /150:600:150Ω/, 2x elmg. stíněný, impregnovaný a zaléváný, izolace 2kV/50Hz, do vlhka i vnějšího prostředí, zarušeného 50Hz, impulsně, nebo vf.

Síťové transformátory – Tesla Vráble, Valašské Meziříčí :

1AN661 07	Síťový pro budicí zesilovač rozhlasových ústředn řady DU
2AN661 01	Síťový pro kinosestavu AKT401, jednotka zdroje žárovek AKJ495 – VM
2AN661 02	Síťový pro univerzální zesilovač AZK101 "hrbáč" – VM
2AN661 03	Síťový pro kinosestavu AKT401, jednotka anodový zdroj AKJ491 – VM
2AN661 05	Síťový pro kinozesilovač AKT112A, AKZ112 – VM
2AN661 08	Síťový pro elektronkové stereo zesilovače 2x3W AZS021, AZS022 – VM
2AN661 10	Síťový pro 30W konc. kinozes. AKZ314, zesilovač 30W velkého poslech. monitoru ARS631 /R10/ – VM
2AN661 19	Síťový pro zesilovač 50W středního poslechového monitoru ARS635, ARS636 /R17/ – VM
2AN661 21	Síťový pro zesilovač 30W malého poslechového monitoru ARS651 /R16/ – VM
3AN661 01	Síťový pro univerzální 20W/100V zesilovač AZK201 "placka"
3AN661 02	Síťový pro univerzální 40W/100V zesilovač AZK401 "placka"
3AN661 07	Síťový anodový pro jednotku 75W/100V koncového zesilovače AUJ620
3AN661 08	Síťový žhavicí + předpěťový pro jednotku 75W/100V koncového zesilovače AUJ620
3AN661 09	Síťový pro 300W/100V výkonový stojan AUC140, trafo napájení měřicího panelu a dálk. zapínání
3AN661 14	Síťový pro pultovou 150W/100V rozhlas. ústřednu AUA120, napájení tranzist. řídicí a ovládací části
3AN661 20	Síťový pro malou 150W/100V rozhlas. ústřednu AUR120, napájení tranzist. řídicí a ovládací části
3AN661 23	Síťový pro univerzální 40W/100V zesilovač AZK405 – MONO50

3AN661 29	Síťový pro univerzální 10W/4Ω zesilovač AZK150 – MUSIC15
3AN661 33	Síťový pro stereo zesilovač 2x15W/4Ω AZS300 – MUSIC30 Stereo, vč. design. variant AZS310, AZS311
3AN661 37	Síťový pro univerzální, hybridní 100W/100V/8Ω/15Ω zesilovač AZK360 – MUSIC130, náběhová série
3AN661 38	Síťový pro univerzální, hybridní 100W zesilovač AZK360 – MUSIC130, běžná výroba a také pro celoelektronkový, 100W koncový zesilovač MONO130 /konc. stupeň Music 130/ všechny série
3AN661 39	Síťový pro univerzální 30W/4Ω zesilovač AZK400 – MUSIC40, 1. série, Ge budič a KU605
3AN661 40	Síťový pro univerzální 30W/4Ω zesilovač AZK400 – MUSIC40, 2. série, Si budič a KU606
3AN661 42	Síťový pro univerzální, hybridní 50W/100V/8Ω/15Ω zesilovač AZK450 – MUSIC70
3AN661 44	Síťový pro univerz. 100W polovodič. zesilovač AZK180, nástroj. 100W zesilovače ASO500 – STUDIO SOLO130, ASO510 – STUDIO BASS130, pro jednotky 100W/100V konc. zesilovačů AUJ635, AUJ636, pro jednotky 100W/240V DR konc. zesilovačů ADJ635, ADJ636 se Zener. diodami KZ710
3AN661 46	Síťový pro mixážní zesilovače AZL100 – MONOMIX 7, AZL101 – MONOMIX 7P, stíněný, nestíněné provedení pro pulty dálk. ovládání a modulace rozhlas. ústředn 2. a 3. generace, typy AYU21x
3AN661 48	Síťový pro pultovou 300W/100V rozhlasové ústředny AUA230, AUB230, řídicí a ovládací část
3AN661 49	Síťový pro ovládací jednotku DOP rozhlas. ústředn AUA230, AUA4944, AUA4712
3AN661 50	Síťový pro HiFi stereo zesilovač 2x15W/4Ω AZS215 1. série, stínění Cu plechem
3AN661 51	Síťový pro HiFi stereo zesilovač 2x15W/4Ω AZS215 2. série, gramofon NZC143
3AN661 55	Síťový pro řídicí a ovl. část stojanových 400W/100V rozhlas. ústředn AUA4944-AUA4710-AUA4712
3AN661 61	Síťový pro řídicí a ovl. části č.1 1.200W/100V rozhlasových výkon. stojanů AUC4120, AUC4121, DR výkon. stojanů 1.200W/240V ADC4120, ADC4121, DR výkon. stojanů 2.500W/120V/240V ADC2250/4250, síťové trafo pro pulty dálkového ovládání a modulace AYU200, AYU210
3AN661 64	Síťový pro mixážní 100W zesilovač ASO600 – STUDIO MIX 6 – 130, pro koncový 100W zesilovač se 7-pásmovým ekvalizérem ASO300 – EQ130
3AN661 69	Síťový pro nástrojové 50W/4Ω zesilovače AZK185 – STUDIO SOLO70, AZK186 – STUDIO SOLO71
3AN661 70	Síťový pro univerzální 50W/4Ω zesilovače AZK050 – STUDIO70, AZK051 – STUDIO71
3AN661 71	Síťový pro HiFi stereo zesilovač 2x20W/4Ω AZS220, gramofon NZC421 1. série, stínění Cu plechem
3AN661 72	Síťový pro HiFi stereo zesilovač 2x15W/4Ω AZS217, gramofony NZC420, NZC430, NZC431
3AN661 73	Síťový pro velkou pultovou univerzální rozhlas. ústřednu AUA144, zdroj 1
3AN661 74	Síťový pro velkou pultovou univerzální rozhlas. ústřednu AUA144, zdroj 2
3AN661 75	Síťový pro velkou pultovou univerzální rozhlas. ústřednu AUA144, zdroj 3
3AN661 76	Síťový pro malou 300W/100V pultovou rozhlas. ústřednu AUR230, řídicí a ovládací část
3AN661 78	Síťový pro PA mixážní pulty AZL120, AZL121, AZL060, ekvalizér AYZ060
3AN661 88	Síťový pro řídicí a ovl. část č. 2 1.200W/100V rozhlasových výkon. stojanů AUC4120, AUC4121
3AN661 89	Síťový pro jednotku 500W DR konc. zesilovače ADJ636A, vojenské 500W zesilovače TB500A, TB500B
3AN661 90	Síťový pro stojanové 400W/100V rozhlasové ústředny AUA4944-AUA4710-AUA4712, napájecí část
3AN661 92	Síťový pro 50W/15ohm konc. zesilovače AKZ500 pro kina, hlavní poslech pultů AUA4146, DR ADU4124
3AN661 93	Síťový pro pomocnou skříň kinostojanu AKT357S – napájení korekč. předzesilovače pro HC43
3AN661 94	Síťový pro ovládací jednotku DOC stojanové ústředny AUA4944
3AN661 95	Síťový pro ovládací jednotku DOC stojanové ústředny AUA4712
3AN661 99	Síťový pro jednotku 100W/100V konc. zesilovače AUJ637 1. verze
3AN662 00	Síťový pro HiFi zesilovač 2x20W/4Ω AZS220, gramofon NZC421, 2. série
3AN662 02	Síťový pro HiFi zesilovač 2x15W/4Ω AZS218, 220/31V/80VA
3AN662 04	Síťový pro nástrojové 100W zesilovače ASO501 – STUDIO SOLO132, ASO511 – STUDIO BASS132, mixážní 100W zesilovač ASO601 – STUDIO MIX6-132, koncový 100W zesilovač s 9-pásm. ekvalizérem ASO301 – EQ131, EQ132, univerzální 100W/100V/8Ω/15Ω zesilovač AZK052
3AN662 06	Síťový pro DR pomocný modulační a měřicí stojan ADB4510 – zdroje A+B a dálkové měření
3AN662 07	Síťový pro DR pultovou řídicí ústřednu ADU4124 – zdroje A+B+C a dálkové ovládání
3AN662 10	Síťový pro velkou pultovou rozhlasovou ústřednu AUA4146 – zdroje A+B a dálkové ovládání
3AN662 12	Síťový autotransformátor 220V/20V pro kompaktní jednotku světelných efektů AGO350
3AN662 13	Síťový pro nástrojové a koncové zesilovače 1x150W/4Ω DISCO 240E, 240K, 240H, 240S
3AN662 18	Síťový pro kompletní DJ pult 2x150W/4Ω AZL123, mixážní zesilovač 2x150W AZK195 – DISCOMIX 8-480
3AN662 31	Síťový pro malou 100W/100V rozhlasovou ústřednu AUR4611, nap. pomocných zdrojů, řídicí a ovl. části
3AN662 32	Síťový pro jednotku 100W/100V/240V konc. zesilovače AUJ637, ADJ637 2. verze
3AN662 33	Síťový pro PA mixážní pulty 16 – 24 vstupů AZL160-240
3AN662 36	Síťový pro PA výkonový zesilovač 2x200W/4Ω AZK220 – A400, 2x24V/0,5A, 2x26V/14A
3AN662 40	Síťový pro malé kytarové 15W/4Ω kombo AZK153 – G15-8
3AN662 41	Síťový pro velká kytarová a basová 100W/8Ω komba AZK181 /G100 – 15/, AZK182 /B150 – 15/

3AN662 45	Síťový pro PA výkonový zesilovač 2x100W/8Ω AZK210 – A200, 2x24V/0,5A, 2x21V/8,5A
3AN662 48	Síťový pro digitální reverberátor AOS095 – DDL1000, spec. stíněné C-jádro
3AN662 49	Síťový pro analyzátor audiosignálu AYZ036 - RTA, stíněný
3AN662 50	Síťový pro efektové jednotky AYZ034, AYZ035, AYZ040, AYZ060, AYZ061, AYZ022
3AN662 51	Síťový pro velké klávesové 100W/8Ω kombo AZK183 /K100 – 15/
3AN662 59	Síťový pro řízení svět. efektů PLS080 spínací jednotka
3AN662 60	Síťový pro DJ a PA mixážní pulty AZL080 – DM80, AZL081, AZL082
3AN662 61	Síťový pro řízení svět. efektů PLS080 řídicí jednotka
3AN662 89	Síťový pro PA koncový zesilovač 2x200W/4Ω AZK221 – model A2200, toroidní
3AN662 92	Síťový pro PA koncový zesilovač 2x400W/4Ω AZK240 – model A2400, toroidní, stíněný, zalitý

Výstupní výkonové, budicí, převodní a spec. transformátory - Tesla Vráble, Valašské Meziříčí :

2AN050 01	Tlumivka LC filtru šumu pro zesilovač AZK101, kryt vejce – VM
2AN050 02	Převodní-regulační autotrafo s přepínačem pro skřínky DR, 30V/5ohm/0,3W/10 poloh
2AN050 04	Mikrofonní trafo pro autorádio 2203BV Ozvěna
2AN050 06	Převodní-regulační autotrafo s přepínačem pro odposlechovou kinosoustavu AKR051 – VM
2AN650 00	Filtrovní tlumivka 100mA EI20 pro zesilovač AZK101 – VM
2AN650 07	Tlumivky korekcí a filtrů pro kinozesilovač AKT112A – VM
2AN657 00	Převodní autotrafo výhybky poslechového monitoru ARS631 – VM
2AN657 01	Převodní trafo 15ohm/0,7Ω pro ART481 v poslechovém monitoru ARS631 /R10/ – VM
2AN657 08	Převodní trafo 100V/4Ω/6W pro reproduktory ARS733 DIXI – VM
2AN657 20	Převodní trafo 15ohm/0,7Ω pro ART481 v poslechovém monitoru ARS635, ARS636 /R17/ – VM
2AN670 01	Převodní-vstupní trafo pro kinojednotku AKJ421 – VM
1AN673 12	Převodní linkový - výstupní z EBL21 na 1,55V/600Ω pro budicí zesilovač rozhlas. ústředěn řady DU
2AN673 04	Převodní trafo 100V/5Ω 1,5-3-6W, přep. primár, pro ARO511 v nástěn. reproskřínkách ARS25x – VM
2AN673 09	Převodní trafo 100V/5Ω 1,5-3-6W, přep. primár, pro ARO511, impregnace pro ARS401, 402 – VM
2AN673 11	Převodní trafo 100V/4Ω/0,7W, reg. potenciometrem 50k, pro ARO211, skříňka ARS202 – VM
2AN673 12	Převodní trafo 100V/4Ω/0,7W, reg. potenciometrem 50k, pro ARO211, skříňka ARS201 – VM
2AN673 14	Převodní trafo 100V/5Ω 6-10-12,5W, přep. primár, pro ARO711, impregnace pro ARS431, 432 – VM
2AN673 17	Převodní trafo z kino-normy 200Ω/15W/6Ω pro velkou kinosoustavu ARS951 – VM
2AN673 18	Převodní trafo z kino-normy 200Ω/10W/6Ω pro malou kinosoustavu ARS901 – VM
2AN673 19	Převodní autotrafo 5Ω/10Ω pro středovýšky ARE512 v ARS701, ARS751 1. provedení – VM
2AN673 20	Převodní trafo 100V/5Ω/6W pro bytové soustavy ARS701, ARS751 1. provedení – VM
2AN673 22	Převodní – regulační autotrafo pro odposlechový reproduktor kinosoupravy AKT115-215 – VM Pozn.: 2AN673 22 je el. i mech. zcela shodné s RPD přepín. autotrafy z velkých skříněk pro 30V
2AN673 23	Převodní autotrafo 6Ω/10Ω pro středovýšky ARE512 v ARS701, ARS751 2. provedení – VM
2AN673 29	Převodní trafo 63V/100V/6Ω, přep. primár 6W-10W-12,5W pro ARS701, ARS751 2. provedení – VM
2AN673 29	Převodní-regulační autotrafo s 10p přepínačem pro DR, 30V/5Ω/0,3W, pro ČBTV Murář – VM
2AN673 31	Vstupní trafo 1,55V pro výkonový zesilovač V42 – ČRo, kinojednotky AKJ421, 431, 441 – VM
2AN673 32	Převodní trafo 100V/4Ω, přep. primár 6W-10W-12,5W, pro ARO711, ARZ711 v ARS432 – VM
2AN673 33	Převodní trafo 100V/6Ω, přep. primár 6W-10W-12,5W, pro ARO711, ARZ711 v ARS432 – VM
2AN673 34	Převodní mikrofonní trafo 200Ω/20kΩ, univerzální pro elektronkové zesilovače – VM
2AN673 35	Výstupní trafo pro 2xEL84 s katod. vinutími, sekundáry 5Ω a 15Ω/10W, pro zesilovač AZK101 – VM
2AN673 37	Převodní trafo výhybky pro kinosoustavu AKR301 – VM
2AN673 40	Převodní – regulační autotrafo pro odposlechový reproduktor kinosoupravy AKT116-216 – VM
2AN673 46	Převodní trafo 100V/4Ω, přep. primár 1,5-3-6W, pro ARO667-689 v nástěnných reproskřínkách – VM
2AN673 49	Výstupní trafo pro 2xEL34, 15Ω/30W, koncový kinozesilovač AKZ314, monitor. zesil. V42/ARS631
2AN673 50	Výstupní trafo pro 2xEL84, 15Ω/10W, kinozesilovač AKT112A – VM
2AN673 53	Výstupní trafo pro 1xEL84, 4Ω/3W/30Hz až 15kHz – stereo zesilovače AZS021, AZS022
2AN673 56	Převodní trafo 100V/4Ω/0,7W pro malé reproskřínky – regulace primár, potenciometr 50k/N
2AN673 57	Převodní trafo 100V/4Ω/0,7W pro malé reproskřínky – regulace primár, potenciometr 50k/N
2AN673 58	Vstupní symetrizační transformátor poslechového monitoru ARS631 /R10/ – VM
2AN673 66	Převodní mikrofonní trafo 200Ω/2kΩ, univerzální pro tranzistorové zesilovače – VM
2AN673 70	Vstupní symetrizační transformátor poslechových monitorů ARS641 /R12/, ARS651 /R16/ – VM

3AN657 00	Trafo paralelního chodu pro 75W/100V výkon. jednotky AUJ620 /rám AUC140 a pult AUA120, AUB120/
3AN657 06	Trafo sym. výstupu 1,55V pro ústředny AUA230, AUR230, měřicí ve stojanech AUC2100, AUC2102
3AN657 13	Trafo paralelního chodu pro jednotky AUJ635, AUJ636 /rám AUC2100, AUC2102, AUA/AUB/AUR230/
3AN657 13.1	Trafo paralelního chodu pro 500W/240V jednotky ADJ636A /DR výkonové stojany ADC2250, ADC4250/
3AN657 37	Převodní trafo reprosloupu ARS7301, přepínatelné 70V/100V/4-20Ω, 6-15-25W-50W, 5xARO667 – VM Pozn. toto vynikající trafo je tak univerzálně navrženo, že vhodným přepojením svých mnoha vinutí dovoluje odběr výkonu 6-50W, na úrovni 100V, v pásmu 30Hz-20kHz, ±1dB a všech impedancí, vč. 2Ω
3AN657 47	Převodní měřicí autotrafo pro DR pomocný modulační a měřicí stojan ADB4510
3AN657 48	Převodní měřicí trafo pro DR pomocný modulační a měřicí stojan ADB4510
3AN657 49	Výstupní trafo sumární jednotky poslechových výstupů 1,55V, 1:1,5, pro DR řídící pracoviště ADU4124
3AN657 50	Výstupní trafo linkových výstupů 1,55V pro výkon. stojany, 1:1, pro DR řídící pracoviště ADU4124
3AN657 53	Výstupní oddělovací – symetrizační trafo výstupu 1V pro páskové echo AOS192 – STUDIOECHO 2
3AN657 66	Převodní autotrafo 50VA pro výhybku reprosoustavy AKR5015
3AN666 04	Budicí trafo pro jednotky AUJ/ADJ635, 636, pro konc. zesilovače řady STUDIO130, ASO300, AZK180
3AN673 01	Výstupní trafo 2xEL34, 100V/20W/A pro zesilovač AZK201
3AN673 02	Výstupní trafo 2xEL34, 100V/40W/AB pro zesilovač AZK401
3AN673 08	Výstupní trafo 2xEL34, 100V/75W/AB pro výkon. jednotku AUJ620
3AN673 10	Výstupní trafo 4xKD503, 10+10V/100V/100W/AB pro výkon. jednotku AUJ637
3AN673 13	Výstupní trafo 2xEL34, 100V/40W/AB pro zesilovač AZK405 – MONO50
3AN673 14	Výstupní trafo 4xEL34, 100V, 8Ω, 15Ω/100W/AB pro zesilovače MUSIC130, koncový MONO130
3AN673 15	Výstupní trafo 2xEL34, 100V, 8Ω, 15Ω/50W/AB pro zesilovač AZK450 – MUSIC70
3AN673 16	Výstupní trafo 2xKD503, 18V/100V/100W/B pro výkon. jednotky AUJ635, AUJ636
3AN673 22	Výstupní trafo 2xKD503, 18V/240V/100W/B pro DR výkon. jednotku ADJ636 /dělený sekundár na 120V/
3AN673 25	Výstupní trafo 2xKD503, 18V/100V, 8Ω, 15Ω/100W/B pro zesilovač AZK180 /mech. úprava/
3AN673 27	Výstupní trafo 4xKD503, 20V/100V, 8Ω, 15Ω/100W/AB, přepojen primár pro zesilovač AZK052
3AN673 27	Výstupní trafo 2xKD503, 18V/100V, 8Ω, 15Ω/100W/B pro všechny zesilovače STUDIO130 a ASO300
3AN673 28	Výstupní trafo 2xKD503, 18V/240V/100W/B pro DR výkon. jednotku ADJ635 /dělený sekundár na 120V/
3AN673 29	Výstupní trafo 1,55V pro elektronický gong AYU260
3AN673 31	Výstupní trafo 1,55V sum. jednotek pro pultové ústředny řady AUA144, vstupy studiový zesilovač V42
3AN673 34	Výstupní trafo 2xKU605, 12V/12-16-24Ω/30W/B pro autobusový zesilovač AZA031, AZA032
3AN673 35	Výstupní trafo 4xKD503, 10+10V/120V/240V/100W/AB pro RPD výkon. jednotku ADJ637/variabilní zapojení/
3AN673 37	Výstupní trafo ovládacího kodéru RPD řídícího pracoviště ADU4124
3AN673 43	Výstupní trafo 4xKD366/KD367, 7V/100V/1,55V/15W/AB pro 12V autozesilovač AZA040
3AN673 44	Výstupní trafo 4xKD366/KD367, 13V/12-16-24Ω/30W/AB pro 24V autobusový zesilovač AZA043
3AN673 45	Výstupní trafo 4xKD366/KD367, 13V/100V/1,55V/30W/AB pro 24V tramvajový zesilovač AZA044
3AN674 07	Výstupní trafo 12xKD503/120V - 240V/500W/AB pro DR jednotku ADJ636A, stojany ADC2250, ADC4250
3AN674 10	Převodní trafo PT100 100V/4Ω/10+10V/100VA v krytu s 6-nož. zásuvkami Liberec, přenosné
3AN674 16	Převodní trafo PT50 100V/4Ω/7+7V/50VA v krytu s 6-nož. zásuvkami Liberec, přenosné
9WN050 02	Převodní trafo pro rozvod DR, venk. blokový typ IP67, převod 60-90-120-180-240-360V/30V+30V/30VA
9WN673 01A	Převodní trafo 100V/4Ω/15VA pro moduly reprosloupu ARS5015, ARS5115, ARS5215
9WN676 24.1	Převodní trafo 100V/4Ω, 1,5-3-6W, přep. sekundár, pro ARO689 v nást. reprodukcích ARS285
9WN676 24.2	Převodní trafo 100V/4Ω, 1,5-3-6W, přep. sekundár, pro ARO689 v nást. reprodukcích ARS286, 287

Síťové transformátory ostatních výrobců /Tesla Litovel, Bratislava, Přelouč, Orava, Elektronika Praha, speciální/ :

AN661 03	Síťové trafo pro zesilovače 513 041, 513 042 KZ50
AN661 10	Síťové trafo pro vest. zesilovač 513 930 gramofon GE5-Supraphon Luxus. 2x320V/60mA, 1x6,3V/3A, 1x4V/1A
AN661 13	Síťové trafo pro zesilovače 513 033, 513 034 KZ25
AN661 45	Síťové trafo pro zesilovač 513 000 KZ8
AN661 63	Síťové trafo pro výkonné gramorádio 512 072 Tábor 2
AN661 76	Síťové trafo pro magnetofon Sonet
AN661 78	Síťové trafo pro magnetofon Sonet Duo
AN661 84	Síťové trafo pro stereopřijímač 632A, 2x21V/40VA, EI25x25
1AN661 02	Síťové trafo 50W koncového zesilovače BZ308 k ústředně DU304
1AN661 41	Trafo vibračního napájecího měniče, pro autopřijímač 2101B Orlík
1AN661 89	Síťové trafo osciloskopu BM370

5AN661 04	Síťové trafo studiového monitor. zesilovače V42
6AN661 01	Síťové trafo pro zdroj AYN400 k magnetofonu Blues
6AN661 09	Síťové trafo pro předzesilovač magnetodynamické přenosky, 2x15V/0,25A
7AN661 02	Síťové trafo pro zesilovač Tesla – Supraphon AZS200 – ZC20
8AN657002	Síťové trafo řízení gramofonu NC452
PN661 10	Síťové trafo pro přijímač
PN661 20	Síťové trafo pro přijímač
PN661 32	Síťové trafo pro přijímač
PN661 33	Síťové trafo pro elektronkový přijímač, univerzální, 2x300V/60mA, 1x6,3V/3A, 1x4V/3A, 1x4V/1A
PN661 34	Síťové trafo pro velký elektronkový přijímač, univerzální, 2x300V/100mA, 1x4V a 6,3V/4A, 1x4V/1,1A
PN661 35	Síťové trafo pro velký přijímač, nebo zesilovač do 25W
PN661 36	Síťové trafo pro velký zesilovač do 50W
PN661 38	Síťové trafo pro přijímač 521A Populár
PN661 41	Síťové trafo pro přijímač 528A Rondo 1. verze
PN661 42	Síťové trafo pro přijímač 315A Sonatina
PN661 43	Síťové trafo pro přijímač 528A Rondo 2. verze
PN661 44	Síťové trafo pro přijímač 528A Rondo II.
1PN665 00	Síťové trafo pro přijímač 527A Melódia, gramorádio 1005A Poém, sestavu LE640 – 1. verze
1PN665 01	Síťové trafo pro přijímače 612A, 618A
1PN665 02	Síťové trafo pro přijímač 721A Festival, anod. vinutí 2x298V/100mA, žh. vinutí 6,3V/3,3A
1PN665 03	Síťové trafo pro přijímač 525A Kvarteto
1PN665 07	Síťové trafo pro přijímač 426A Tenor
1PN665 09	Síťové trafo pro přijímač 527A Melódia, gramorádio 1005A Poém, sestavu LE640 – 2. verze
1PN665 10	Síťové trafo pro sestavy LE640, LE640A
1PN665 13	Síťové trafo pro přijímače 424A Gavota, 428A Gavota II., gramorádia 1008A Liberta, 1018A Liberta II.
1PN665 15	Síťové trafo pro přijímač 420A
1PN665 16	Síťové trafo pro přijímače 427A, 427A-1 Poézia, gramorádia 1010A, 1010A-2 Dunaj, 1011A, 1011A-2 Dunajec, 1120A, 1120A-2 Supraphon
1PN665 17	Síťové pro gramorádio 1009A Barcarola
1PN665 20	Síťové trafo pro přijímač 320A Sputnik
1PN665 24	Síťové trafo pro přijímač 535A Echo Stereo, gramorádio 1112A Stereo
1PN665 28	Síťové trafo pro gramorádio 1012A Koncert
1PN665 29	Síťové trafo pro přijímač 323A, gramorádio 1016A Sonáta, 1019A Piano 1. verze, 1121A Baryton
1PN665 29.1	Síťové trafo pro přijímač 433A Carioca, gramorádio 1019A Piano 2. verze
1PN665 34	Síťové trafo pro přijímač 323A-1, gramorádio 1016A-1 Sonáta /jinak 120V/, 1019A Piano, 1121A Barytón
1PN665 34.1	Síťové trafo pro gramorádio 1121A Barytón upravené
1PN665 37	Síťové trafo pro přijímače 324A, 326A, 327A, 335A, gramorádia 1017A Aida, 1021A Opereta
1PN665 37.2	Síťové trafo pro malé elektronkové přijímače bez FM dílu, 1x250V/40mA/selen + 6,3V/1,6A žhavení
1PN665 41	Síťové trafo pro stereotuner 3601A ST100
1PN665 44	Síťové trafo pro přijímače 2821B-2827B, 2832AB Domino 2
1PN665 49	Síťové trafo pro přijímač 442A, gramorádio 1129A Sextant
2PN622 01	Síťové trafo pro stereomagnetofon B100 Stereo 1.verze /OC26/
2PN622 49	Síťové trafo pro stereomagnetofon B100A Stereo 2.verze /KU611/
2PN661 07	Síťové trafo pro přijímač 628A
2PN661 08	Síťové trafo pro gramorádia 1004A, 1104A
2PN661 09	Síťové trafo pro přijímač 805A Filharmonie, Ametyst Sektor atd.
2PN661 10	Síťové trafo napájecího podstavce pro bateriový přijímač 3002B Minor duo
2PN661 14	Síťové trafo pro gramorádio 1105A Viola
2PN661 16	Síťové trafo pro přijímač 627A Variace, gramorádio 1107A Copélia – I. verze
2PN661 17	Síťové trafo pro přijímač 627A Variace, gramorádia 1007A Allegro, 1107A Copélia, LE650 – II. verze
2PN661 21	Síťové trafo pro řadu magnetofonů B4 všech verzí, pro B400, B444 Lux, B444 Lux Super
2PN661 22	Síťové trafo pro magnetofony B41, B42, B44, B45
2PN661 23	Síťové trafo průmyslového PID regulátoru řady TRS, 2x24V/0,08A + 6V/0,08A
2PN661 24	Síťové trafo pro stereomagnetofony B43 Stereo, B43A Stereo
2PN661 25	Síťové trafo pro stereomagnetofon B46 Stereo, výukový magnetofon B47 Student
2PN661 39	Síťové trafo pro výukový magnetofon B57 Student

2PN661 42	Síťové trafo pro magnetofon B70 – náběhová série
2PN661 42.1	Síťové trafo pro magnetofon B70 – běžná výroba
2PN661 45	Síťové trafo pro magnetofon B400, univerz. typ do řady B4, bez pojistkových pásků
2PN661 51	Síťové trafo pro magnetofon B90
2PN661 54	Síťové trafo pro stereomagnetofon B73 HiFi Stereo 1.verze
2PN661 54.2	Síťové trafo pro stereomagnetofon B73 HiFi Stereo 2.verze
2PN661 55	Síťové trafo pro magnetofon B700
2PN661 56	Síťové trafo pro stereomagnetofon B93 Stereo
5PN661 00	Síťové trafo pro přijímač 526A Kantáta, gramorádio 1003A Orchestr
5PN661 03	Síťové trafo pro přijímač 625A Hymnus/elektronka EZ81, 1002A Maestro I., 1106A Maestro II.
5PN661 04	Síťové trafo pro přijímač 625A Hymnus se selenem Siemens B250C100
5PN661 07	Síťové trafo pro velký přijímač?
5PN661 08	Trafo vibračního napájecího měniče pro autopřijímače 2007BV, 2103BV, 2203BV
5PN661 09	Síťové trafo pro přijímač 312A Junior
7PN663 22	Síťové trafo pro napáječe ST002, STT02 ant. zesil. soupravy TESA-S, 220V/45V/1A
9WN661 05.1	Síťové trafo pro stereopřijímač 810A – SP201 tuzemsko
9WN661 05.2	Síťové trafo pro stereopřijímač 810A – SP201 tuzemsko+export
9WN661 06	Síťové trafo pro BTV TeslaColor 4401A, prim. 0-16-110-220V, sek. 1x32V/0,6A, 1x6,3V/2A
9WN661 06.1	Síťové trafo pro BTV 4401A-4407A Tesla Color-Fatra, jiná armatura a jiný primár
9WN661 06.3	Síťové trafo pro BTV 4409A ColorFatra, 1x32V/0,6A, 1x6,3V/2A
9WN661 06.4	Síťové trafo pro BTV 4413A ColorSpektrum, 1x32V/0,6A, dělený primár i pro 6,3V/1A
9WN661 07.3	Síťové trafo univerzální 2x12V/1,2A
9WN661 10	Síťové trafo univerzální, 1x160V/30mA, 1x6,3V/2A pro malé amatérské elektronk. konstrukce
9WN661 15.1	Síťové trafo pro žárovku HPS 12V/100W diaprojektoru Meopta, 1x12V/8,33A/100VA, odbočky primáru
9WN661 16	Síťové trafo pro gramofon GZ110
9WN661 17	Síťové trafo pro gramofony NZC110, GZC110
9WN661 17.1	Síťové trafo pro zesilovače AZS100L, SQ dekodér AZQ100, gramofony NZC120, NZC130, NZK145
9WN661 17.7	Síťové trafo pro zesilovač AZS100L, varianta se stabilizátorem napájení
9WN661 18	Síťové trafo pro laditelný tv konvertor Tesla 4952A IV.-V. na I.-II. pásmo, primár 120/220V, sek. 20V/4VA
9WN661 20	Síťové trafo polouniverzální typizované, pro malé amatérské elektronkové konstrukce, 1x6,3V/1,6A
9WN661 22	Síťové trafo typizované, univerzální, 1x14V/0,4A, 1x9V/0,4A
9WN661 23	Síťové trafo pro gramofony GZ711, GZ090, GE070, GE071, GZ070, GZ071, GE101, GZ090, 1x2W/GC511/521
9WN661 23.1	Síťové trafo pro gramofon NC440 obé provedení, GE072, GZ071, GZ073, NZC074, GE130,
9WN661 24	Síťové trafo pro gramofony NZC100, NZC121, NZC070, GZC120, GEC071, GZC071, 2x2W/GC511/521
9WN661 24.1	Síťové trafo pro gramofony GZC710, NZC071
9WN661 27.1	Síťové trafo pro gramorádio 1132A Strečno, 1. výkonnější verze, zesilovač 2x5W/8Ω s 2xKU611
9WN661 40	Síťové trafo vestavných PID regulátorů řady TRS, 20V+5V/3VA
9WN661 45	Síťové trafo pro zesilovač AZS179 1. výkonnější verze, gramofony NZC140, NZC142
9WN661 46	Síťové trafo pro zesilovač AZS179 2. reduk. verze, gramofony NZC142, NZC142.02, NZK145 – 1 sek. navíc
9WN661 57	Síťové trafo pro gramorádio 1027A Orfeus
9WN661 57.1	Síťové trafo pro přijímače 441A Euridika, 441A-4 Eminent, gramorádio 1029A Romeo
9WN661 57.3	Síťové trafo univerzální, 2x5V/0,35A
9WN661 58	Síťové trafo pro předzesilovače magnetodynamických přenosů AZG981, AZG982, AZG983, 1x20V/1VA
9WN661 63.1	Síťové trafo pro ČBTV Dukla, 1x13V/0,7A, 1x25V/0,7A, odbočka prim. 84V pro žhavení 300mA
9WN661 63.3	Síťové trafo pro ČBTV, 1x13V/0,7A, 1x25V/0,5A, odbočka prim. 84V pro žhavení 300mA, jiná armatura
9WN661 63.4	Síťové trafo pro ČBTV, 1x13V/0,7A, 1x25V/0,5A, odbočka prim. 84V pro žhavení 300mA, jiná armatura
9WN661 72	Síťové trafo pro gramorádio 1028A Stereo Rytmus, sek.1: 12V/0,6A, sek. 2: 21,5V/1A, EI25x32
9WN661 72.1	Síťové trafo pro gramorádio 1132A Strečno, 2. verze, 2xKU611, sek.1: 12V/0,6A, sek.2: 21,5V/1A, EI25x32
9WN661 80	Síťové trafo pro stereotuner 3603A /813A bez nf částí/
9WN661 81	Síťové trafo pro přijímač?
9WN661 82	Síťové trafo pro přenosný ČBTV 4156AB Minitesla
9WN661 82.1	Síťové trafo 2x16V/1,3A
9WN661 82.2	Síťové trafo pro přenosný ČBTV 4158AB Satelit, Pluto, Merkur
9WN661 82.3	Síťové trafo pro přenosný ČBTV?
9WN661 83	Síťové trafo pro kazetový radiomagnetofon A5
9WN661 84	Síťové trafo zdroje Z01 - 24V/3A pro napájení ovládací části kinoprojektoru Meopta MEO 5XB

9WN661 89.1	Síťové trafo pro žárovku HPS 24V/250W 16mm projektoru Meopta Automatic, 1x24V/12A
9WN661 89.2	Síťové trafo pro žárovku HPS 24V/150W diaprojektoru Meopta, 1x24V/6,3A/150VA
9WN661 89.3	Síťové trafo pro žárovku HPS 12V/100W diaprojektoru Meopta, 1x11,8V/9,3A/100VA
9WN661 90	Síťové trafo pro stereopřijímače 813A, 814A, stereosestavu 1133A
9WN661 97	Síťové trafo pro ČBTV Olympia, 1x12V/0,7A, 1x25V/0,7A
9WN661 97.1	Síťové trafo pro ČBTV Laura, 1x12V/0,7A, 1x25V/0,7A jiné mech. provedení
9WN661 97.6	Síťové trafo pro stolní polovodič. ČBTV
9WN661 98.1	Síťové trafo pro stereopřijímač 635A Soprán 1. verze, gramorádio 1032A Synkopa 1. verze sek.1: 12V/0,2A, sek.2: 21V/1,35A, sek.3: 42V/0,02A, jádro EI25x32, později upraven sek. 2 na nižší výkon
9WN661 98.5	Síťové trafo univerzálního zdroje 0 až 12V, vinutí 1x14V/1A, 1x24V/0,1A
9WN662 12	Síťové trafo zdroje pro kazetové magnetofony A3, A3 vkv
9WN663 01	Síťové trafo typizované, pro celoelektronk. přístroje, 2x248V/67mA + 6,3V/3,5A Adast
9WN663 02	Síťové trafo typizované, pro celoelektronk. přístroje, 2x245V/80mA + 6,3V/4,25A Adast
9WN663 03	Síťové trafo typizované, pro celoelektronk. přístroje, 2x243V/100mA + 6,3V/4,75A Adast
9WN663 04	Síťové trafo typizované, pro celoelektronk. přístroje, 2x250V/125mA + 6,3V/5,3A Adast
9WN663 05	Síťové trafo typizované, pro celoelektronk. přístroje, 2x225V/150mA + 6,3V/6,3A Adast
9WN663 08	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje, Adast
9WN663 09	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje, Adast
9WN663 10	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje, Adast
9WN663 11	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje, Adast
9WN663 12	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje, Adast
9WN663 15	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje, anod. selen, 1x245V/67mA + 6,3V/3,5A, Adast
9WN663 16	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje, anod. selen, 1x247V/80mA + 6,3V/4,25A, Adast
9WN663 16.4	Síťové trafo pro 536A Teslaton, gramorádio 1014A Fuga – náběh výroby, Adast
9WN663 16-U	Síťové trafo pro přijímač 536A Teslaton, gramoradia 1014A Fuga, 1122A Humoreska, sestavu LE680A-5
9WN663 17	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje, anod. selen, 1x250V/100mA + 6,3V/4,75A, Adast
9WN663 17-U	Síťové trafo pro stereo – gramoradia 1020A Capriccio, 1118A Capella
9WN663 18	Síťové trafo typizované, pro celoelektronk. zesilovače, anod. selen, 1x253V/125mA + 6,3V/5,3A, Adast
9WN663 19	Síťové trafo typizované, pro celoelektronk. zesilovače, anod. selen, 1x255V/150mA + 6,3V/6,3A, Adast
9WN663 22	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje /anod. Si diody/, Adast
9WN663 23	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje /anod. Si diody/, Adast
9WN663 24	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje /anod. Si diody/, Adast
9WN663 25	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje /anod. Si diody/, Adast
9WN663 26	Síťové trafo typizované, pro elektronk. přístroje /anod. Si diody/, Adast
9WN663 40	Síťové trafo pro gramofony GZ641, GZ642, GE080, pro zesilovač s 1xECL82
9WN663 50	Síťové trafo pro ČBTV 4251AB Camping
9WN663 54	Síťové trafo pro stereopřijímač 816A i stereotuner 3606A /816A bez nf částí/
9WN663 62	Síťové trafo pro ant. zesil. soupravu 4925A, prim. 220V/6VA, sek. 23,5V/0,2A, 2x odbočka ±3V
9WN663 68	Síťové trafo typizované, 2x25V/0,06A
9WN663 80	Síťové trafo pro stereopřijímač 538A Stereodirigent, gramorádio 1123A Prelúdium Stereo
9WN663 90	Síťové trafo pro stereopřijímač 539A Rigoletto
9WN663 94	Síťové trafo pro přijímače 541A Bohéma, 542A Nora, 543A Verdi
9WN663 94.1	Síťové trafo pro gramorádio 1025A Bolero, 1127A Suita
9WN663 95	Síťové trafo
9WN663 97.2	Síťové trafo pro gramorádio 1127A Suita
9WN664 15.1	Síťové trafo 1x38V/0,22A, 1x1,8V/1,2A
9WN664 20	Síťové trafo pro stereomagnetofon B101 /MBA810 a stabilizátor/
9WN664 21	Síťové trafo pro stereomagnetofony B116, B116A 1.verze
9WN664 22	Síťové trafo pro školní magnetofon B117 1.série
9WN664 23.2	Síťové trafo pro přijímače 2833AB Unisono 2.verze, 2835AB Avanti 2, 2836AB Arioso, 2x9,5V/0,5A
9WN664 25	Síťové trafo pro DO BTV, 34V/0,07A, dvoukomor. kostra, plechy EE10x16, piny do DPS
9WN664 25.1	Síťové trafo pro DO BTV, 34V/0,07A, tep. pojistka, dělená kostra, plechy EE10x16, třmen
9WN664 26	Síťové trafo pro BTV řady Oravan, Aleš, Brožík, napájení 12V
9WN664 27	Síťové trafo pro přijímače řady Kvintet, 9,3V/0,3A, tep. pojistka, dělená kostra, plechy EE10x16, třmen
9WN664 31	Síťové trafo bezpečnostní, 220V/1x10V/0,1A/1VA, odbočka na 4V, jádro EI12x16
9WN664 70	Síťové trafo pro stereomagnetofony B113, B115 nesym. napájení konc. zes.

9WN664 70.1	Síťové trafo pro stereomagnetofony B113, B115, CM130 sym. napájení konc. zes.
9WN665 18	Síťové trafo pro velký poslechový monitor ARS641 /R12/, jádro C20006, 70V + 6V/120VA
9WN667 07	Síťové trafo pro stereo zesilovač AZS101, gramofony NZC150, NZC160, kombinace NZK150 a NZK160
9WN667 10	Síťové trafo pro automat. gramofon MC400, 2x20,6V/0,5A, 1x120V/5mA, EI25x20
9WN667 20	Síťové trafo pro přijímač 2833AB Unisono 1.verze, 2x9,5V/0,5A s držákem pojistky
9WN667 28	Síťové trafo pro přijímač 635A Soprán 2. verze, gramorádio 1032A Synkopa 2. verze, sestavy s HC15/16 a magnetofonem SM-1 na základu 635A – 1033A Multitón, 1034A Rapsódia
9WN667 36	Síťové trafo pro stereopřijímač 816A, sestavy s HC42 – 1135A Studio, 1136A Studio
9WN667 41	Síťové trafo pro desku DO BTV Orava C110, C110ST, 13,5V/0,2A, EI16x16, pro trv. provoz, malé sycení
9WN667 42	Síťové trafo pro 637A, 1037A 1036A 1. verze
9WN667 43.1	Síťové trafo 10,5V/0,21A, 10,5V/0,015A a 20,8V/0,025A, EI20x16
9WN667 47	Síťové trafo pro přenosný ČBTV Pluto, 2x15,5V/1,3A
9WN667 48.1	Síťové trafo pro stereomagnetofony B116, B116A 2. verze, CM160, EI25x32/0,35
9WN667 49	Síťové trafo pro monofonní kazetový magnetofon K10, 1x9,4V/0,3A
9WN667 50	Síťové trafo pro stereofonní radiomagnetofony K203 Diamant, K204 Safir
9WN667 51	Síťové trafo pomocné pro rozběh zdrojů BTV Orava C416, C423, C430, ČBTV Saturn, Uran, 1x37V/0,05A
9WN667 51.1	Síťové trafo pomocné pro DO BTV Orava, 1x37V/0,05A
9WN667 51.2	Síťové trafo pomocné pro DO BTV Orava, 1x37V/0,05A
9WN667 52	Síťové trafo pro gramofon NZC150, NZC160, kombinace NZK150, NZK160
9WN667 54	Síťové trafo pro gramofony GE040, GZ040
9WN667 54.1	Síťové trafo pro gramofon GZ041
9WN667 55	Síťové trafo pro gramofony NZC030, GZ030, GZ041, NZC040, NZC041 1-2ks MBA810
9WN667 56	Síťové trafo pro 637A, 1037A 2. verze, 1x25V/1,5A, 1x16V/0,3A, 1x18V/0,1A, 1x10,8V/0,15A, 1x45V/0,015A
9WN667 59	Síťové trafo pro gramorádio 1032A-3 Allegro
9WN667 61	Síťové trafo pro přijímač 444A Duetto
9WN667 61.1	Síťové trafo pro přijímač 1038A Duo
9WN667 63	Síťové trafo univerzální 12V/1A
9WN667 75	Síťové trafo zdroje Z02 – 9-12V/6A pro žárovku H3 budiče zvuku kinoprojektoru Meopta MEO 5XB
9WN667 76	Síťové trafo pro stereomagnetofon B730
9WN667 77	Síťové trafo pro stereo zesilovač AZS217, gramofon NZC431
9WN667 80A	Síťové trafo 2x15,5V/1,3A
9WN667 81	Síťové trafo 2x15,5V/1,3A
9WN667 91	Síťové trafo 1x18V/0,1A
9WN667 96	Síťové trafo pro školní magnetofon B117 2.verze
9WN668 02	Síťové trafo pro stereofonní kazetový magnetofon M710A, stereotuner T710A
9WN668 03	Síťové trafo pro stereo zesilovač Z710A, 1x29V/1,3A
9WN668 09	Síťové trafo pro nářadí zubolékařského křesla Chirana, 110-127-220V/7,5V 1,5A, 12V 6A, 24V 7A
9WN668 11	Síťové trafo pro 637A Sextet, 1037A Moderato, 1036A StereoStudio, 1. verze
9WN668 18	Síťové trafo pro stereo zesilovač AZS226, gramofon NZC300, 2xMDA2010
9WN668 19	Síťové trafo pro stereopřijímač 820A
9WN668 33	Síťové trafo pro regulovaný zdroj páječky ERS50
9WN668 34	Síťové trafo 2x10,6V/0,7A, EI25x20
9WN668 47	Síťové trafo pro kazetový stereomagnetofon SM260
9WN668 47.1	Síťové trafo pro kazetové stereomagnetofony SM260, SM261 upravený
9WN668 49	Síťové trafo pro desku DO BTV všech typů Orava s DO, 1x13,5V/0,2A, EI16x16, trv. provoz, malé sycení
9WN668 49.1	Síťové trafo pro DO BTV Orava řady C4xx a kazetopáskovou paměť SP210, 1x13,5V/0,2A
9WN668 55	Síťové trafo 12V/0,5A, EI16x16
9WN668 59	Síťové trafo pro stereopřijímač 638A Sólo, gramorádio 1039A Dominant
9WN668 73	Síťové trafo pro zdroj SNZ1000 ant. zesilovací soupravy STEA-D, 1x27,2V/1,5A, EI25x32
9WN668 75	Síťové trafo pro stereo zesilovače Tesla AZS222, AZS223, Elektronika Transiwatt 44 Junior
9WN668 78	Síťové trafo pro stereo zesilovač Elektronika Transiwatt 600CD
9WN668 83	Síťové trafo pro stereofonní kazetový magnetofon KM350, 10V/0,3A
9WN668 83.1	Síťové trafo pro kazetové radiomagnetofony KM310, KM320, KM351
9WN668 86A	Síťové trafo pro zdroj mikropočítače, 24V/5A, 7,5V/8A, 12V/8A
9WN668 89	Síťové trafo pro kompaktní HiFi věže SM550, SM580
9WN668 95	Síťové trafo pro CD přehrávač MC911

9WN668 97	Síťové trafo 2x5,4V/0,5A
9WN861 05	Síťové trafo 8-bit mikropočítače Maťo, 2x7,5V/0,8A
9WN861 08	Síťové trafo 1x9,5V/1,5A, 1x16V/0,4A, 1x18V/0,35A, EI25x32
9WN861 16	Síťové trafo pro přijímač 447A Progresson
9WN861 17	Síťové trafo 2x15V/1,1A
9WN861 33	Síťové trafo 1x16V/20mA, 2x18V/0,28A, 1x10V/1,5A
9WN861 40	Síťové trafo pro satelitní přijímač ORAVA 1, 14,5V/0,05A, 33V/0,05A, 9,6V/0,5A, 15,7V/1,1A, EI20x35
9WN861 40.1	Síťové trafo 1x16V/0,6A
9WN861 97	Síťové trafo pomocného zdroje, 500V+220V/0,21A + 24V/0,63A
9WN862 24	Síťové trafo 2x18V/0,14A, 2x18V/0,08A, 2x17V/0,706A, 1x9V/0,26A
9WN862 50	Síťové trafo přesného stab. zdroje ZPA. Sek. 1: 1x14V/4A, sek. 2: 1x14V/4A, stínící vinutí, primár přepínatelný přemístěním pojistky na 120V. Zdroj určen k napájení radiostanic a je 100% odolný proti působení silné vf energie.
KC060	Síťové trafo původní pro přijímač 510A
KC101	Síťové trafo původní pro přijímač 514A
TS30/01/676	Síťové trafo pro přijímače 427A-1 Kankán, 428A Jantar, 429A /kooperace Tesla-Unitra/ 2-cívk. jádro
TS40/43/567	Síťové trafo pro kazetový stereomagnetofon Unitra M531S, 2-cívk. jádro
TS40/59/600	Síťové trafo pro kazetový radiomagnetofon Unitra/Tesla K304 Condor /kooperace Tesla-Unitra/ 2-cívk. jádro
TS50/18	
TS50/32	Síťové trafo stereo zesilovačů Unitra Fonica PW-8010, PW8040, 2-cívk. jádro, 2x22V
TS60/8	Síťové trafo zesilovače Unitra Eltron WM-30, 2-cívk. jádro, 2x24V/1,3A
TS90/10	Síťové trafo stereo zesilovače Unitra Fonica PW-7011, 2-cívk. jádro, 2x24V/2A, 1x9V/0,3A
TS90/11	Síťové trafo stereo zesilovače Unitra Polkat WS-201, 2-cívk. jádro, 2x21,5V/2A, 1x38V/0,4A
TS100/5	Síťové trafo stereo zesilovače Unitra Fonica WS-303, EI jádro, 2x24V/2,5A, 2x21,5V, 1x30,5V+1x9,5V
TS90/23	Síťové trafo pro zdroj EA1605HC počítače TNS-HC /výrobce trafo Unitra/, 2-cívkové jádro
TS120/9	Síťové trafo stereo zesilovače Unitra Polkat WS-101, 2-cívk. jádro
TS120/13	Síťové trafo stereo zesilovače Unitra Fonica PW-9010, PW-9013, 2-cívk. jádro, 2x28V/3A, 2x20V/0,1A
TS150/8	Síťové trafo zesilovače Unitra Eltron WM-100, 2-cívk. jádro, 2x29V/2,5A
TS200/5	Síťové trafo stereo zesilovače Unitra Fonica WS-503, EI jádro, 2x28V/3A, 2x21,5V, 1x30V + 1x9V

Výstupní a speciální transformátory jiných výrobců /Tesla Litovel, Bratislava, Přelouč, Orava, Elektronika Praha/ :

KC126	Výstupní trafo pro přijímač 616A, 621A Opera, velmi kvalitní pro 2x6L31/5Ω
KC157	Výstupní trafo pro přijímač 514A, 1x6L31/5Ω
AN673 01	Výstupní trafo pro zesilovače 513 041, 513 042 KZ50, 2x4654/100V/50W
AN673 12	Výstupní trafo pro vest. zesilovač Tesla 513 930 gramofonu GE5-Supraphon Luxus. Pro 1xEBL21/5+5Ω/5W, jádro EI25x32. Bohatě dimenzovaný a velmi kvalitní výst. transformátor i pro větší elektronky ve tř. A
AN673 21	Výstupní trafo pro zesilovače 513033, 513034 KZ25, 2x4654/100V/25W
AN673 55	Výstupní trafo pro zesilovač 513000 KZ8, 2x6L31/100V/8W
AN673 67	Výstupní trafo pro zesilovač výkonného gramorádia 512 072 Tábor 2, 2xEBL21/5Ω/8W
AN673 81	Výstupní trafo pro magnetofon Sonet Duo, 1xEL84/5Ω
AN673 82	Výstupní trafo, ale kam...
1AN673 17	Výstupní trafo pro autopřijímač 2101B Orlík, 1x6L31/5Ω
PN673 12	Výstupní trafo pro přijímač s 1xEL5, 1xEL6, 1xEL12, 3,5kΩ/5Ω/8W
PN673 14	Výstupní trafo univerzální pro 100V rozvody /SPT/
PN673 21	Výstupní trafo pro přijímač 510A, 1x6L31/5Ω
PN673 26	Výstupní trafo pro přijímač 521A Populár
PN673 30	Výstupní trafo pro přijímač 528A Rondo II., 1xEL84/5Ω
PN673 31	Výstupní trafo pro přijímač 315A Sonatina, 1xPCL82/4Ω
1PN670 02	Převodní – vstupní trafo pro systém "Unifon" přijímače 721A Festival
1PN676 01	Výstupní trafo pro přijímače 612A, 618A, 1x6L31/5Ω
1PN676 02	Výstupní trafo pro přijímač 721A Festival, 1x 6L31/5Ω
1PN676 03	Výstupní trafo pro přijímače 525A Kvarteto, 527A Melódia, LE640, 1xPL82/5Ω
1PN676 06	Výstupní trafo pro přijímač 420A, 1x6L31/5Ω
1PN676 08	Výstupní trafo pro přijímač 424A Gavota, 1xECL82/5Ω

1PN676 09	Výstupní trafo pro přijímač 426A Tenor, 1xECL82/4Ω
1PN676 13	Výstupní trafo pro přijímač 527A Melódia, gramorádio 1005A Poém, 1xPL82/5Ω+5Ω
1PN676 18	Výstupní trafo pro sestavu LE640A, 1xPL82/4Ω, dělený sekundár
1PN676 19	Výstupní trafo pro přijímač 427A-1 Poézia, gramorádio 1010A-2 Dunaj, 1xPL82/4Ω
1PN676 21	Výstupní trafo pro gramorádio 1009A Barcarola, 1xECL82/5Ω
1PN676 22	Výstupní trafo pro gramorádio 1008A Liberta, 1xECL82/5Ω+10Ω
1PN676 25	Výstupní trafo pro přijímač 320A Sputnik, 1xECL82/4Ω
1PN676 27	Výstupní trafo pro přijímač 535A Echo Stereo, gramorádio 1112A Stereo, 1xECL82/4Ω
1PN676 35	Výstupní trafo pro přijímač 428A Gavota 2, gramorádio 1018A Liberta 2, 1xECL82/4Ω
1PN676 36	Výstupní trafo pro stereo – gramorádio 1012A Koncert, 1xECL86/4Ω, kvalitní, 40Hz-16kHz
1PN676 40	Výstupní trafo pro přijímač 536A Teslaton, gramorádia 1014A Fuga, 1125A Humoreska, 1020A Capriccio, 1118A Capella, sestavu LE680A-5, 1xECL86/4Ω
1PN676 44	Výstupní trafo pro přijímač 323A, 1xECL86/4Ω – 1. verze /špatně navržená/
1PN676 45	Výstupní trafo pro přijímače 323A-1 2. verze, 324A Nocturno, 326A Tosca, 433A Carioca, 327A Lýra, gramorádia 1016A Sonáta, 1017A Aida, 1019A Piano, 1021A Barytón a další podobné s 1xECL86/4Ω
1PN678 19	Výstupní trafo pro přijímače 427A, 427A-1 Poézia, gramorádia 1010A, 1010A-2 Dunaj, 1011A, 1011A-2 Dunajec, 1120A, 1120A-2 Supraphon, 1xEL84/4Ω
2PN673 02	Výstupní trafo pro přijímač 3001B Minor, 1x1L33/4Ω
2PN673 04	Výstupní trafo pro přijímače 620A, 623A Máj, 1xEBL21, 6L31/4-5Ω
2PN673 07	Výstupní trafo pro přijímač 3002B Minor Duo, 1x1L33/4Ω
2PN673 08	Výstupní trafo pro přijímač 805A Filharmonie, 2xPL82/4-6Ω/8W
2PN673 09	Výstupní trafo pro přijímač 627A, gramorádia 1017A, 1107A, sestavu LE650, 1xEL84/5Ω
3PN673 00	Výstupní trafo snímk. rozklad ČBTv 4001A, 4002A, 5,5kΩ/50mA, 1x6L31
3PN673 01	Výstupní trafo zvuku ČBTv 4001A – TV i rozhlas, 5,5kΩ/5Ω/2W, 1x6L31
3PN673 03	Výstupní trafo zvuku ČBTv 4002A – TV i rozhlas, 5,5kΩ/5Ω/2W, 1x6L31, odbočka a jiná armatura
3PN673 05	Výstupní trafo zvuku ČBTv 4202 Akvarel, 1xUBL21/5Ω/1,5W
3PN673 06	Výstupní trafo snímk. rozklad ČBTv Athos, Akvarel, 1xUBL21
3PN673 07	Výstupní trafo snímk. rozklad ČBTv Oravan, Kriváň, Muráň, Mánes, Aleš, Devín, 1xPL82, 1xPCL82
3PN673 07.2	Výstupní trafo snímk. rozklad ČBTv, 1xPL82, 1xPCL82, jiná armatura
3PN676 08	Výstupní trafo zvuku ČBTv Oravan, Kriváň, Muráň, Mánes, Aleš, Devín, 1xPL82/5Ω/2W
3PN676 09	Výstupní trafo snímk. rozklad ČBTv Oravan, Kriváň, Muráň, Aleš, devín, 1xPCL82
4PN673 01	Výstupní trafo zvuku ČBTv Athos, 1xUBL21/5Ω/1,5W/100Hz-10kHz
5PN670 00	Převodní trafo pro přijímač 526A Kantáta, gramorádio 1003A Orchestr
5PN673 00	Výstupní trafo pro přijímač 625A Hymnus, gramorádia 1002A, 1106A, 1xPL82/5 a 10Ω
5PN673 01	Výstupní trafo pro přijímač 526A Kantáta, gramorádio 1003A Orchestr, 1x6L31/5Ω
5PN673 02	Výstupní trafo pro elektronkové autopřijímače 2007BV, 2103BV, 2203BV, 1xEL84/5Ω
5PN673 03	Výstupní trafo pro přijímač 312A Junior, 1xECL82/4Ω
5PN673 04	Výstupní trafo pro elektronkový autopřijímač 2203BV Osvěta, 2xEL84, 2x3,5kΩ/5Ω/8W
9WN674 20	Převodní a oddělovací trafo pro nahrávání zvuku z ČBTv, elektronková ZMF
9WN674 20.1	Převodní a oddělovací trafo pro nahrávání zvuku z ČBTv, elektronková ZMF
9WN674 20.5	Převodní a oddělovací trafo pro nahrávání zvuku z ČBTv, polovodičová ZMF
9WN674 23	Převodní a oddělovací trafo pro nahrávání a sluchátka BTV Color 110, 110ST, 110ST II., převod 5:1
9WN675 13	Výstupní trafo zvuku ČBTv Orchidea, Mimosa, 1xPCL86/4ohm
9WN675 28	Výstupní trafo pro 1xECL82
9WN676 01	Výstupní trafo typizované, 4,5kΩ/4-5Ω/50mA/5W/40Hz-16kHz/PL82
9WN676 02	Výstupní trafo typizované, 4,5kΩ/4-5Ω/50mA/5W/100Hz-10kHz/PL82
9WN676 03	Výstupní trafo typizované, 5,6kΩ/4-5Ω/35mA/3W/40Hz-16kHz/ECL82
9WN676 04	Výstupní trafo typizované, pro stereogramofon NZC646, 5,6kΩ/4Ω/2W/100Hz-10kHz/1xECL82
9WN676 04A	Výstupní trafo typizované, pro gramofony GE080, GZ080, 5,6kΩ/4Ω/2W/100Hz-10kHz/1xECL82
9WN676 04.1	Výstupní trafo typizované, 5,6kΩ/4-5Ω/35mA/3W/100Hz-10kHz/ECL82 pro ČBTv
9WN676 05	Výstupní trafo typizované, 4kΩ/4-5Ω/45mA/3W/40Hz-16kHz/PCL86
9WN676 06	Výstupní trafo typizované, 4kΩ/4-5Ω/45mA/3W/100Hz-10kHz/PCL86
9WN676 07	Výstupní trafo typizované, 2x4kΩ/4-5Ω/100mA/10-15W/40Hz-16kHz/2xEL84

9WN676 08	Výstupní trafo typizované, ČBTV řada Lotos, 2,4k Ω /4 Ω /70mA/3W/40Hz-16kHz/PL84, EL86
9WN676 08	Výstupní trafo zvuku ČBTV Lotos, Kamelie, 1xPL84/5 Ω
9WN676 09	Výstupní trafo zvuku ČBTV Oliver, 1xPCL82/4 Ω
9WN676 10	Výstupní trafo snímek. rozklad ČBTV Lotos, Orchidea, Mimosa, Kamelie, 2,4k Ω /60mA, 1xPCL82/PCL85
9WN676 10A	Výstupní trafo snímek. rozklad ČBTV řada Azurit, 1xPCL82
9WN676 11	Výstupní trafo typizované, 4,5k Ω /4-5 Ω /50mA/3W/60Hz-15kHz
9WN676 12	Výstupní trafo snímek. rozklad ČBTV
9WN676 13	Výstupní trafo typizované, 5,6k Ω /4-5 Ω /35mA/3W/60Hz-15kHz, 1xECL86
9WN676 15	Výstupní trafo typizované, 4k Ω /4-5 Ω /45mA/3W/60Hz-15kHz
9WN676 16	Výstupní trafo snímek. rozklad ČBTV celá řada Salerno, 2,4k Ω /70mA/3W, 1xPCL85
9WN676 16.6	Výstupní trafo snímek. rozklad ČBTV řady Orava, Salerno, 2,4k Ω /70mA/3W, 1xPCL85, jiné upev.
9WN676 24.2	Převodní trafo 100V/4 Ω 1,5W-3W-6W pro 100V reproskříňky, přepínání primárem
9WN676 26	Výstupní trafo zvuku všech ČBTV s elektronkou PCL86, 2,4k Ω /60mA/170V/3W, 1xPCL86/4 Ω
9WN676 30	Výstupní trafo snímek. rozklad ČBTV velké části řady Orava 1xx a 2xx, 2,5k Ω /60mA/3W, 1xPCL85
9WN676 31	Výstupní trafo pro 538A Stereodirigent, 539A Rigoletto, 1123A Prelúdium Stereo, 1xECL86/4 Ω lepší
9WN676 31.1	Výstupní trafo pro přijímače 541A – 543A, gramorádia 1025A-1026A, 1127A-1128A, 1xECL86/4 Ω lepší
9WN676 37	Výstupní trafo snímek. rozkladu BTV Delta 4401A-4407A, 1xPL508

Budicí transformátory tranzistorových přijímačů :

Jako první je uveden typ budicího tranzistoru, pracujícího do primáru, pak typ buzeného koncového páru a napájecí napětí.

1PN669 00	Budicí trafo pro 2815B Monika, 2815B Dolly, 2816B Mambo, 2816B-13, 2817B Twist, 2821B, 2821B-3 Dolly 2-3, GC516/2xGC507/6V
1PN670 03	Budicí trafo pro 314B a 314B-5 Lunik, 106NU70/2x101NU71/9V
1PN670 07	Budicí trafo pro 2711B Dana, 2710B Zuzana, 0C75/2x0C72/3V
1PN670 08	Budicí trafo pro 2712B Iris, 0C75/2x0C72/3V
2PN666 03	Budicí trafo pro 2800B T58, 2800B-2 Mír, 103NU70/2x103NU70/6V
2PN666 04	Budicí trafo pro 2701B T60, 2701B, 2703B T60B, T60C, 103NU70/2x103NU70/6-9V
2PN666 05	Budicí trafo pro 2805B-2 Jalta, 2805B-3 T63, 2806B T61, 106NU70/2x104NU71/9V
2PN666 06	Budicí trafo pro 2705B T60A, T60B, 2712B Doris, 107NU70/2x104NU71/6V
2PN666 07	Budicí trafo pro 2803B Perla, 106NU70/2x102NU71/9V
9WN497 03	Budicí trafo pro GBZ641, 0C71/2xGC500/9V
9WN669 01	Budicí trafo pro 431B Havana, 2812B Akcent, 2818B Big Beat, 0C71/2xGC500/9V

Výstupní transformátory tranzistorových přijímačů :

Uveden koncový pár, pracující do primáru, zatěžovací impedance sekundáru, výkon v daném zapojení a při udaném napětí.

1PN670 06	Výstupní autotrafo pro 2710B Zuzana, 104NU71+0C72/25 Ω /40mW/9V
1PN676 24	Výstupní trafo pro 314B, 314B-5 Lunik, 2x101NU71/8 Ω /300mW/9V
1PN676 25	Výstupní trafo pro 314B, 314B-5 Lunik, 2x101NU71/4 Ω /300mW/9V
1PN676 46	Výstupní trafo pro 2815B Monika, 2816B Mambo I., 2xGC507/8 Ω /300mW/6V
1PN676 51	Výstupní autotrafo pro 2711B Dana, 2710B Zuzana, 2x0C72/25 Ω /70mW/3V
1PN676 53	Výstupní autotrafo pro 2712B Iris, 2x0C72/25 Ω /70mW/3V
1PN676 56	Výstupní autotrafo pro 2815B Monika, 2815B-2 Dolly, 2816B Mambo II., 2xSFT352/8 Ω /200mW/6V
1PN676 57	Výstupní autotrafo 2817B Twist I., 2x0C72/4 Ω /250mW/6V
1PN676 59	Výstupní autotrafo pro 2817B Twist II., 2816B Mambo II., 2816B-13 Dolly 2, 2xGC507/8 Ω /200mW/6V
2PN673 12	Výstupní trafo pro 2800B T58, 2800B-2 Mír, 2x103NU70/4 Ω /100mW/6V

2PN673 14	Výstupní trafo pro 2701B T60, 2703B T60B, 2x103NU70/10Ω/70mW/9V
2PN673 15	Výstupní trafo pro 2805B-2 Jalta, 2805B-3 T63, 2806B T61, 2x104NU71/25Ω/250mW/9V
2PN673 16	Výstupní trafo pro 2703B T60C, 2x103NU70/10Ω/70mW/6V
2PN673 19	Výstupní trafo pro 2705B T60A, T60B, T60C, 2702B Doris, 2x104NU71/10Ω/70mW/6V
9WN674 01	Výstupní trafo pro 431B Havana, 2812B Akcent, 2818B Big Beat, GBZ641, 2xGC500/4Ω/750mW/9V

Síťové transformátory různých výrobců pro průmysl – bezpečnostní, oddělovací, ovládání strojů apod. :

TOC034 900	P: 220-380V, S: 1x24V/50VA, EI25x32, ZPA Prešov
TOC055 913	P: 220-380-440V, S: 1x24V/100VA, EI32x40 ZPA Prešov
TNC055 904	P: 220-440V, S1: 1x220V/50VA, S2: 24V/50VA, EI40x40, ZPA Prešov
TNC055 911	P: 220-440V, S: 220V/100VA, EI32x40, oddělovací bezpečnostní tř. A, ZPA Prešov
EOC04712	P: 220V, S: 24V/125VA, EI32x40, bezpečnostní, přenosné v krabici, s přívodkou a zásuvkou 24V
EOCC20004	P: 220C, S: 24V/125VA, jednocívkové C-dvoujádru
JNC03-001	P: 220V, S: 24V/300VA, EE plechy, Elektrokov Znojmo
JBC05-908	P: 220-380V, S: 24V/16,7A/400VA dvoucívkové bezp. rozvaděčové trafo, Elektrokov Znojmo
OJV-02	P: 220V, S: 24V/200VA, EI 40x40, EP - Mechanika
BVN55-5338	P: 220V, S: 12V/315VA, EI50x40 SVED Liberec
BJN45-24826	P: 220V, S: 24V/200VA, EI40x40 SVED Liberec

Síťové transformátory podniků HiFi Servis a Elektronika Praha :

050144	P: 220V, S1: 12V/5A, S2: 12V/5A, toroidní univerzál, VDI Obzor Heřm. Městec pro SL&OS Ban. Bystrica
330 3042	P: 220V, S: 48V/2,5A, lze 2x24V/2,5A, syčení 0,85T, toroid. speciál pro řadu zesilovačů Elektronika TW140
690 402	P: 220/120V, S: 1x24V/2,5A, syčení 0,75T, EI 28x36, speciál pro zes. HiFi Servis Transiwatt 30G
994 661 003	P: 220V, S: 1x36V/2A EI síťové trafo pro zes. Elektronika Transiwatt 40B, Transiwatt 40 Junior
994 661 007	P: 220V, S: 1x47V/4,5A, syčení 1T, M34b síť. trafo pro koncový zes. Elektronika Transiwatt 120B, Junior
994 661 008	P: 220V, S: 24+24V/30VA, syčení 0,75T, EI25x32, síťové trafo pro mixpult Transimix TM102B
994 661 009	P: 220V, S: 24+24V/30VA, EI25x25, síťové trafo pro externí zdroj mixpultu Transimix TM102B
840 900	P: 220V, S: 24+24V/10VA, syčení 0,75T, EI síťová trafo pro mix Elektronika TM120 a ekvalizér TK160
840 909	P: 220V, S: 24+24V/20VA, syčení 0,75T, EI síťové trafo pro mix Elektronika TM140
840 935	P: 230V, S: 1x44V/3,6A, syčení 0,85T, toroidní speciál pro řadu AuRa Z1 – Z5

Síťové transformátory firmy TRONIC – výrobní čísla, provedení, hodnoty, určení

0605001	Síťové EI trafo pro kyt. zesilovač CAMBRIDGE se 2xEL84, 6,3V/3A, 240V/120mA
1403554	Síťové EI trafo pro D-class zesilovač subwooferu JBL Venue Sub 12, S: 2x52V/0,85A/max. 100VA
1603366	Síťové EI autotrafo 230V/110-115-120V/18A, trvalý průchozí výkon 2,5kVA
1303454	Síťové toroid. magn. stíněné trafo, S1: 2x35V/200VA, S2: 1x12,5V/5VA, náhrada pro Denon PMA-560
9702466	Síťové ploché toroid. trafo, S: 2x29V/100VA, univerzál pro stavebnice EZK
971218150.2	Síťové toroidní trafo 150VA pro jeden kanál DPA220, event. DPA222: S1=2x28V/2,5A, S2=2x16V/0,25A
973253	Síťové toroidní trafo 1x22V/2,3A univerzál
0101333	Síťové EI zalité trafo do dps, P: 230V, S: 1x26V/11VA
930686	Síťové EI zalité trafo do dps, P: 230V, S: 2x12V/5,7VA
TEZB6103006	Síťové EI zalité trafo do dps, P: 230V, S: 1x24V/0,075A/1,8VA, TBP Blatná
TEZB6103005	Síťové EI zalité trafo do dps, P: 400V, S: 1x24V/0,11A/2,7VA, TBP Blatná

Výstupní a speciální transformátory TRONIC – výrobní čísla, provedení, hodnoty, určení

0605005	Výstupní trafo pro kytarový zesilovač CAMBRIDGE, 2xEL84, 4-8Ω/15W, link. výstup +6dBu
---------	---

Uvedený seznam nejrůznějších, hromadně vyráběných transformátorů samozřejmě není zdaleka kompletní.

Budeme velmi rádi a uvítají to i ostatní nadšenci z oboru, pokud nám jej pomůžete doplnit dalšími, zde neuvedenými typy.

Velmi oceníme označení a identifikaci zvláště starších, speciálních a variantních typů.

Označení transformátorů, jejich účel a použití v konkrétních typech přístrojů, nám prosím laskavě zašlete na e-mail :

dokservis@seznam.cz .

Děkujeme mnohokrát.